

Vienkru elektrisku shmu modelana

Mihails Linkevics

June 2018

Chapter 1

Teortisk daa

1.1 des aprins

[scale=1, every node/.style=transform shape] (0,2) to[V=V1,] (0,0) (0,2) to[R=R1, -] (4,2) (4,2) to[R=R2, -] (4,0) (0,0) to[short, -] (4,0) ; Apiniet spriegumus uz rezistoriem 1. attl dotaj shm. Sprieguma avota V1 sprieguma vrtbu U (Voltos) izvlieties daskaitli, kas btu Jsua aplicbas pdjie trs cipari dalti ar 10. Piemram. 101REB123 nozm V1 = 12.3 (Volti), R1 ir aplicbas pdjo 3 ciparu otrais numurs+1, R2 ir aplicbas numura pdjais cipars +1. Piemram, ja Jsua aplicbas numurs ir 101REB123 tad R1=3, R2=4. Nofotografjiet aprinu vai saglabjiet lapu. Aprina gaita bs nepiecieama darb P02. Turklrt, aprins bs jpievieno atskaitei, ko veiksiest semestra beigs. [?] [?]

$$V=184/10= 18.4 \text{ V}$$

$$R1=8+1= 9 \text{ Ohm}$$

$$R2=4+1= 5 \text{ Ohm}$$

$$I= V1/(R1+R2)=18.4/(9+5) = 1.31 \text{ A}$$

$$UR1 =I*R1=9*1.31= 11.79 \text{ V}$$

$$UR2 I*R2=5*1.31= 6.55 \text{ V}$$
 Izveidoju tabulu ar rezulttiem (??)

R1	9 Ohm
R2	5 Ohm
V1	18.4 V
UR1	11.79 V
UR2	6.55 V

Table 1.1: Kedes elementu spriegumi un vertibas

Chapter 2

Praktiska dala

2.1 Darbs ar GEDA programmm

2.1.1 darbs ar gschem

Ar GEDA komandu gschem izveidoju shemu
(??) (??)

2.1.2 darbs ar gnetlist

* Spice netlister for gnetlist
V1 2 0 18.4
R2 1 0 5
R1 2 1 9
.END

2.1.3 darbs ar ngspice

Ar ngspice izveidoju divus grafikus. Att. (??) un (??)

2.2 Darbs are QUCS programmm

2.2.1 Principla shma

Shma ar visiem elementiem, R2 ir aizvietots ar x lai to izmantot k argumentu
Parameter Sweep analz. (Att. ??)

2.2.2 Tabula un grafiks

no grafika spriegums uz R2 mains proporcionli R2 pretestbas izmaiiai pret kopjo
pretestbu. (Att. ??)

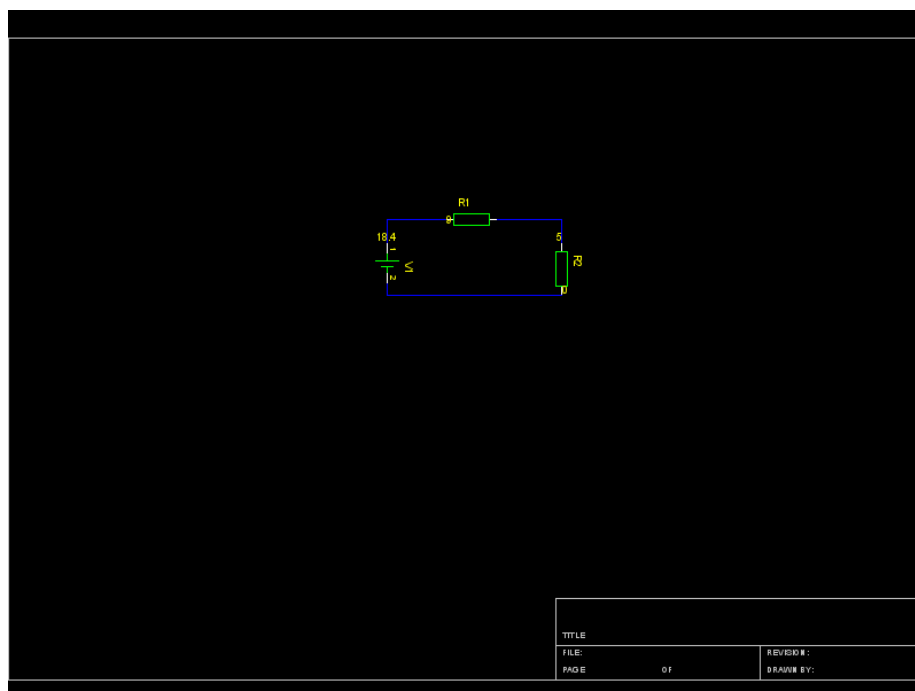


Figure 2.1: Elektrisk shma no GEDA

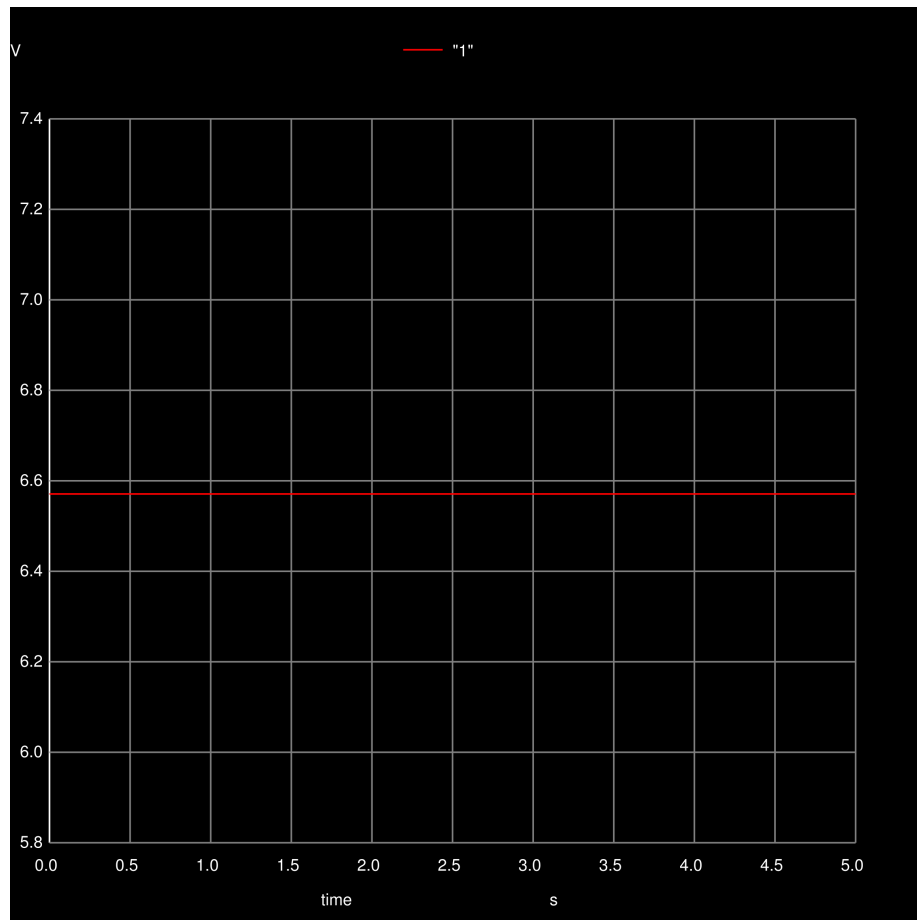


Figure 2.2: Grafiks no ngspice (1)


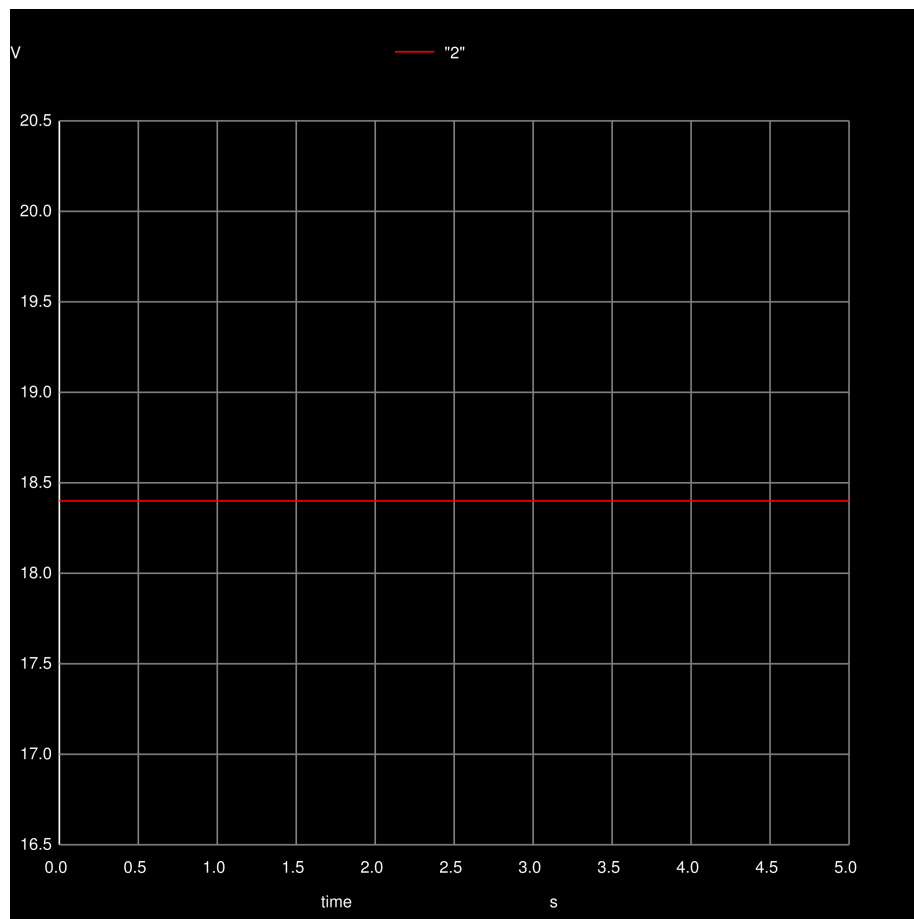


Figure 2.3: Grafiks no ngspice (2)

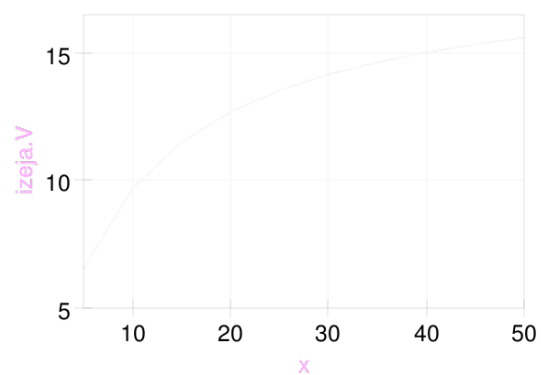

Figure 2.4: Principa shma



x	V1.I	izeja.V
5	-1.31	6.57
10	-0.968	9.68
15	-0.767	11.5
20	-0.634	12.7
25	-0.541	13.5
30	-0.472	14.2
35	-0.418	14.6
40	-0.376	15
45	-0.341	15.3
50	-0.312	15.6

Figure 2.5: Tabula un grafiks

Bibliography

- [1] Andrejs Strauts. Elektrotehnikas teortiskie pamati, lekciju konspekts. Rga, RTU, 2008, -197 lpp.
- [2] Krlis Brvkalns. u teorija. Vadonis u teorijas studijm: praktisks nodarbības, laboratorijas darbi, MatLab programmas, PSpice pielietojums. Rga, RTU, 2008, - 93 lpp.